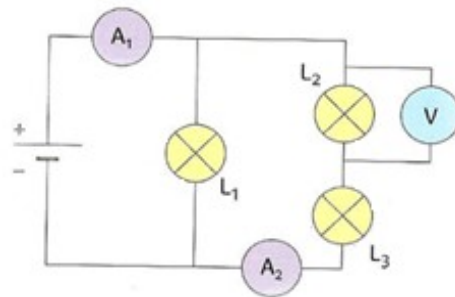


Exercice : Un circuit mixte

On réalise le montage représenté ci-dessous. L'ampèremètre **A₁** indique **0,39 A** et l'ampèremètre **A₂** indique **140 mA**. La pile a une tension de **6,2 V** entre ses bornes et le voltmètre indique **2,7 V**.



Compléter le tableau suivant.

	L₁	L₃
INTENSITE du courant traversant la lampe		
TENSION aux bornes de la lampe		