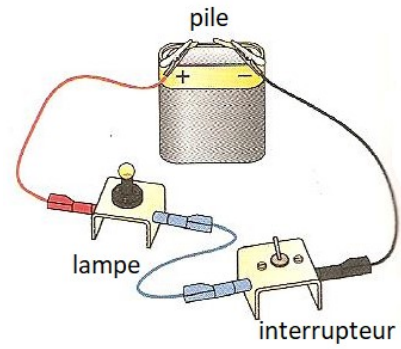


Exercice 1 : Savoir schématiser un circuit électrique

Faire le **schéma électrique** correspondant au montage ci-contre.
On précise que la lampe brille.



Exercice 2 : Savoir lire un schéma électrique

Observer le schéma électrique ci-contre.

- 1) Quels dipôles sont présents dans le montage ?
- 2) Le courant électrique circule-t-il ? **Justifier.**

